

Aufgabenblatt: Digitale Schaltungen II

(1.)

- a. Erstellen Sie einen Halbaddierer aus OR, AND und NOT!
- b. Erstellen Sie einen Volladdierer aus Halbaddierern!
- c. Erstellen Sie eine Schaltung, die zwei zweistellige digitale Zahlen addiert!
- d. Erstellen Sie eine Schaltung, die zwei vierstellige digitale Zahlen addiert!